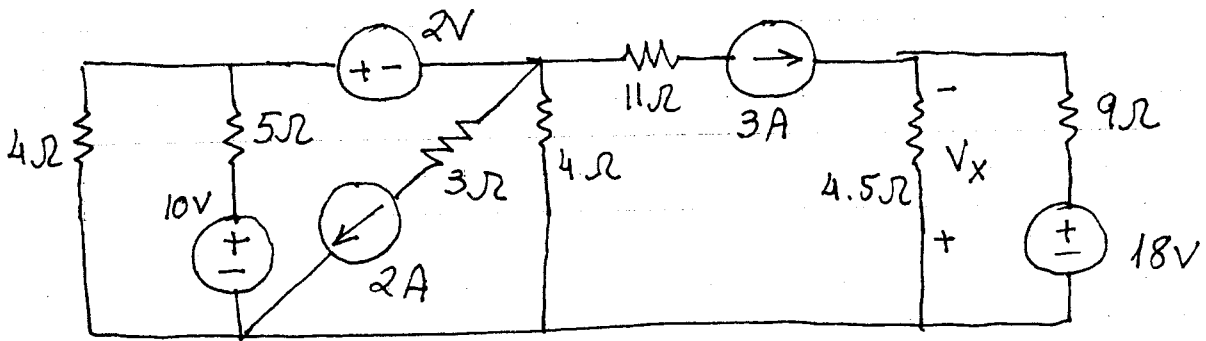


תרגיל 3 - מעגלים - (2017)

מצא את V_x באמצעות V_1



פתרון

$$3A = -\frac{V_x}{4.5} + \frac{-V_x - 18}{9}$$

$$\Rightarrow V_x = -15V$$