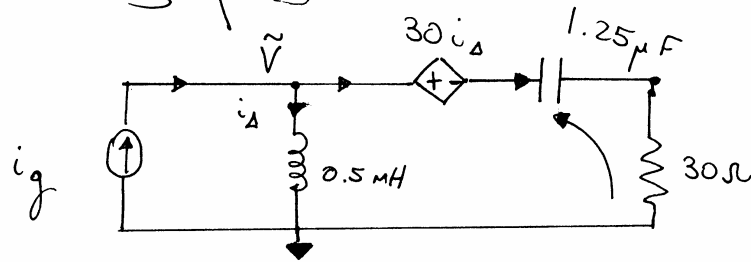


⑦

10 Ω \sim $1125 \text{ } \Omega$



$$\tilde{I}_g = 6e^{j0}$$

\tilde{V} \sim $1125 \text{ } \Omega$ δ_f kcl $\gamma 3 \sim$

$$\tilde{I}_g = \frac{\tilde{V}}{j\omega L} + \frac{\tilde{V} - 30i_\Delta}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$j\omega L = j 20 \cdot 10^3 \cdot 0.5 \cdot 10^{-3} = j10$$

$$R + \frac{1}{j\omega C} = 30 + \frac{1}{j 1.25 \cdot 10^{-6} \cdot 20 \cdot 10^3} = 30 - j40$$

☺

$$6 = \frac{\tilde{V}}{j10} + \frac{\tilde{V} - 30i_\Delta}{30 - j40}$$

$$i_\Delta = \frac{\tilde{V}}{j10}$$

$$60j(30 - j40) = \tilde{V}(30 - j40) + j10 \cdot \tilde{V} - 30\tilde{V}$$

②

$$1800j + 2400 = -30j\tilde{V}$$

↵

$$\tilde{V} = -60 + 80j$$

: למד נעזר של נעזר

$$\tilde{V}_R = (\tilde{V} - 30i_A) \cdot \frac{30}{30 - j40} =$$

של נעזר של נעזר
של נעזר של נעזר

$$= (-300 - 100j) \frac{30}{30 - j40} =$$

$$= -60 - 180j$$

$$P_{rez} = \frac{1}{2} |\tilde{V}|^2 \cdot \operatorname{Re}\{Y_R^*\} = \frac{1}{2} \cdot (60^2 + 180^2) \cdot \frac{1}{30} =$$

$$= 600 [W]$$

③

2.16. חזקת הספק המסופקת לטנ


$$\tilde{I}_{\text{סנ}} = \tilde{V}_{\text{in}} \cdot \frac{1}{(10 + j7.5) + (300 + j225)} =$$

$$= 4.48 - j3.36$$

$$P_{\text{סנ}} = \frac{1}{2} |\tilde{I}|^2 \cdot \text{Re}\{Z\} =$$

$$= \frac{1}{2} (4.48^2 + 3.36^2) \cdot 10 = 156.8 [\text{W}]$$

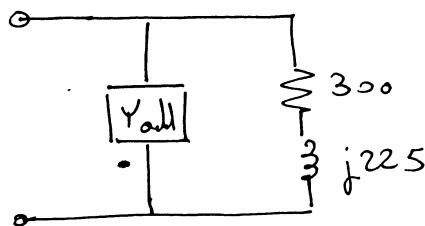החזקת הספק המסופקת לטנ היא 156.8 וואט (החזקת הספק המסופקת לטנ היא 156.8 וואט)



$$Y_{\text{eq}} = \frac{1}{300 + j225} =$$

$$= \frac{4}{1875} - j \frac{1}{625}$$

$$Y_{\text{add}} = +j \frac{1}{625}$$

$$Z_{\text{add}} = -j625 [\Omega]$$

החזקת הספק המסופקת לטנ היא 156.8 וואט (החזקת הספק המסופקת לטנ היא 156.8 וואט)

4

$$Y_{eq} = Y_{eq} + Y_{load} = \frac{4}{1875}$$

$$\Downarrow$$

$$Z_{eq} = 468.75 [\Omega]$$

התכנס
הוא
התכנסות

3. נמצא את הזרם הזורם דרך התנודתית

$$\tilde{I} = \frac{\tilde{V}_{in}}{10 + j7.5 + 468.75} =$$

$$= 4.53 + j0.071$$

$$\Downarrow$$

$$P = \frac{1}{2} |\tilde{I}|^2 \cdot \text{Re}\{Z_{load}\} =$$

$$= \frac{1}{2} (4.53^2 + 0.071^2) \cdot 10 = 102.63 [W]$$

⑤

$$Z_L = A_L \cos \theta_L + j A_L \sin \theta_L \quad \text{reals} \quad .3$$

$$Z_{TH} = A_{TH} \cos \theta_{TH} + j A_{TH} \sin \theta_{TH}$$

$$I = \frac{V_{TH} \angle 0^\circ}{Z_L + Z_{TH}} \quad \text{reals} \quad \text{reals}$$

\swarrow $R_{TH} = A_L \cos \theta_L$

$$= \frac{1}{2} |I|^2 \cdot R_{TH} \angle 0^\circ =$$

$$= \frac{V_{TH}^2 \angle 0^\circ \cdot A_L \cos \theta_L}{2 (A_L \cos \theta_L + A_{TH} \cos \theta_{TH})^2 + (A_L \sin \theta_L + A_{TH} \sin \theta_{TH})^2} =$$

$$= \frac{1}{2} \frac{V_{TH}^2 A_L \cos \theta_L}{A_L^2 (\underbrace{\cos^2 \theta_L + \sin^2 \theta_L}_{=1}) + B \cdot A_L + C}$$

$$B = 2 (A_{TH} \cos \theta_L \cos \theta_{TH} + A_{TH} \sin \theta_L \sin \theta_{TH}) =$$

$$= 2 A_{TH} \cos(\theta_L - \theta_{TH})$$


$$C = A_{TH}^2 (\cos^2 \theta_{TH} + \sin^2 \theta_{TH}) = A_{TH}^2$$

reals


$$P = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{TH}^2 \cdot A_L \cos \theta_L}{A_L^2 + 2 A_L A_{TH} \cos(\theta_L - \theta_{TH}) + A_{TH}^2}$$

7

1.3.20 5.12e 1.3.20 .4

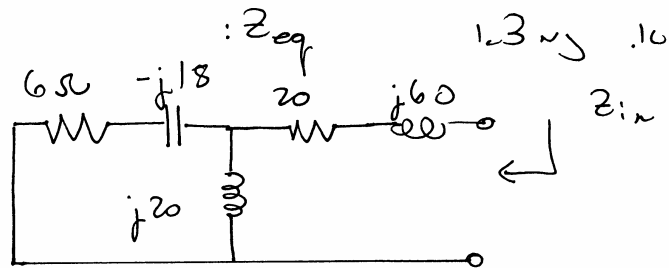

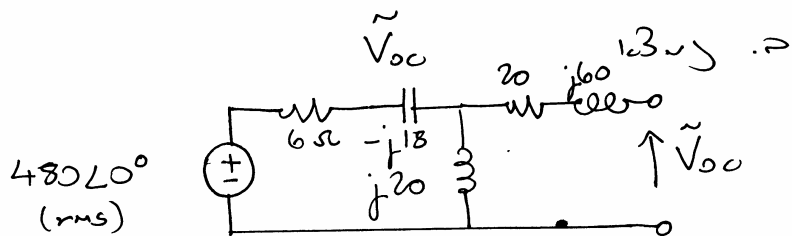
$$Z_{in} = 20 + j60 + j20 \parallel (6 - j18) = 80 + j60$$



$$\tilde{V}_{oc} = 480\angle 0^\circ \cdot \frac{j20}{6 - j18 + j20} = 480 + j1440$$

1.3.20 5.12e 1.3.20

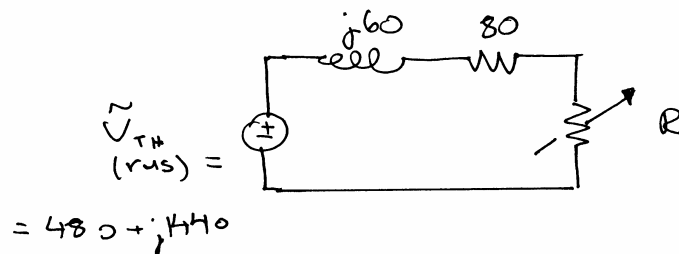

⑧

הזרם הכולל שזורם דרך $(3 \text{ } \Omega \text{ } + j60)$

$$R = |-j60 + 80| = 100 \Omega$$

הזרם הכולל שזורם דרך $(3 \text{ } \Omega \text{ } + j60)$ הוא 8 A

$$\tilde{I} = \frac{480 + j1440}{-j60 + 80 + 100} = 8 \text{ A}$$


ו

$$P_{\text{avg}} = |I|^2 \cdot R = 64 \cdot 100 = 6400 \text{ W}$$

הזרם הכולל שזורם דרך $(3 \text{ } \Omega \text{ } + j60)$ הוא 8 A
 RMS

9

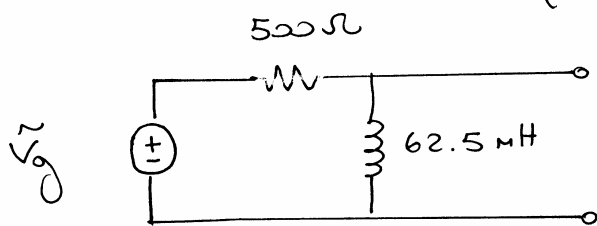ساختار سیم پیچ و سلف را به صورت زیر در نظر بگیرید
 (L_L, R_L, C_L)



$$T = 250\pi [\mu s] \Rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{4000}{\pi} [\frac{1}{sec}]$$

$$\omega = 2\pi f = 8000 [\frac{rad}{sec}]$$

$$j\omega L = 500j \quad \text{! سلف سیم پیچ}$$


! سیم پیچ سلف

$$Z_{eq} = 500 \parallel 500j = 250 + 250j$$

! \tilde{V}_{oc} ولتاژ

$$\begin{aligned} \tilde{V}_{oc} &= V_g \cdot \frac{500j}{500 + 500j} = [0.5 - 0.5j] \cdot \tilde{V}_g = \\ &= \sqrt{2} [50 - 50j] [V] = 100e^{-j45^\circ} [V] \end{aligned}$$

ساختار سیم پیچ و سلف

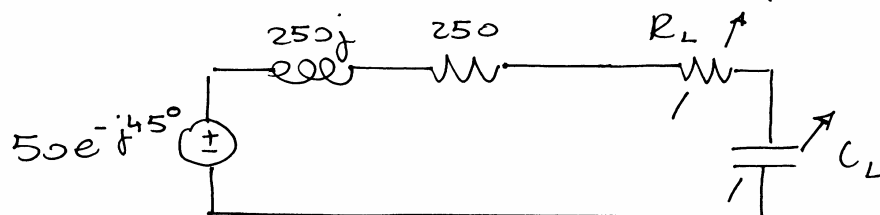

10

$$C_L = 4 \mu F$$

10

$$\frac{1}{j\omega C_L} = -j31.25$$

1000

$$\tilde{I} = \frac{100 e^{-j45^\circ}}{250 + 250j + 100 - j31.25} =$$

$$\approx 0.054 - 0.236j$$

10

$$P_{avg} = \frac{1}{2} |I|^2 \cdot R_L \approx 2.04 [W]$$

10

$$R_L^* = 250 \Omega$$

$$\frac{1}{j\omega C_L^*} = -250j$$

$$C_L^* = \frac{1}{250 \cdot 8000} = 0.5 \cdot 10^{-6} = 0.5 \mu F$$

10

$$R_L = 200 \Omega$$

$$C_L = 1 \mu F \Rightarrow \frac{1}{j\omega C_L} = -125j$$

11

$$\tilde{I} = \frac{100e^{-j45}}{250 + 250j + 200 - 125j} =$$

: p'2'5'0'5'0' 123'0'2

$$\tilde{I} = 0.1 - 0.186j$$

$$\Downarrow$$

$$P = \frac{1}{2} |\tilde{I}|^2 \cdot R_L = 4.58 [W]$$

$$R_L = 250 \Omega$$

: p'2'5'0'5'0' 123'0'2
(1'2'5'0'2)

$$C_L = 0.5 \mu F$$

$$\tilde{I} = \frac{100e^{-j45}}{250 + 250j + 250 - 250j} = 0.2e^{-j45}$$

$$\Downarrow$$

$$P = \frac{1}{2} |\tilde{I}|^2 \cdot R_L = 5 [W]$$