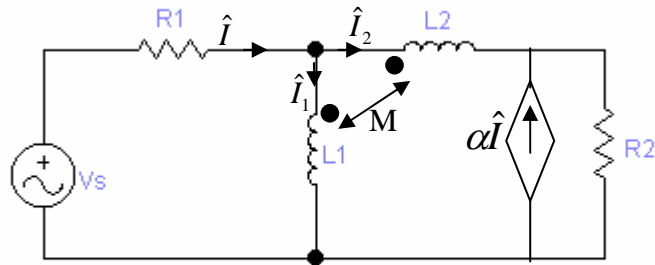



תרגיל 9 – מקורות מבוקרים

1. נתון מצב סינוסי עמיד

מצא ביטוי ל \hat{I}_2



2. השרטוט הבא מציג מעגל הגברה:

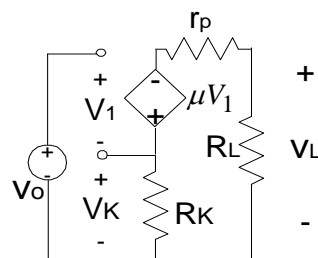

חשב את יחסי המתחים V_L/V_0 ו- V_K/V_0 .

3. במעגל הבא מצא את המתחים V_1, V_2 כתלות בפרמטרים של המעגל:

