
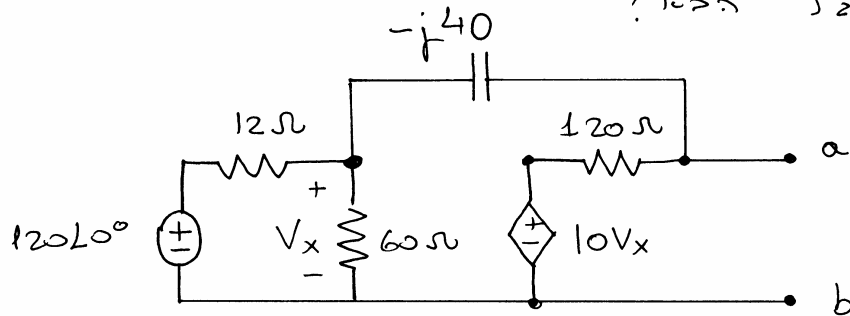


9.00 5'25

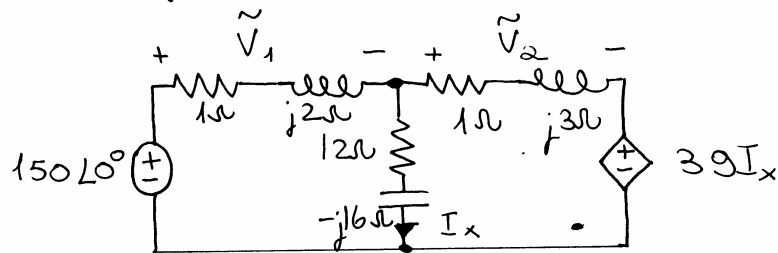
1. $\omega = 1$ rad/s
 Find the power dissipated in the 60Ω resistor.



2. Find the average power delivered to the load Z_L .




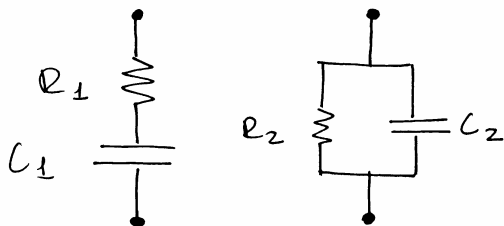3. Find the average power delivered to the load Z_L when $\omega = 1$ rad/s.



$$R_1 = \frac{R_2}{1 + \omega^2 R_2^2 C_2^2}$$
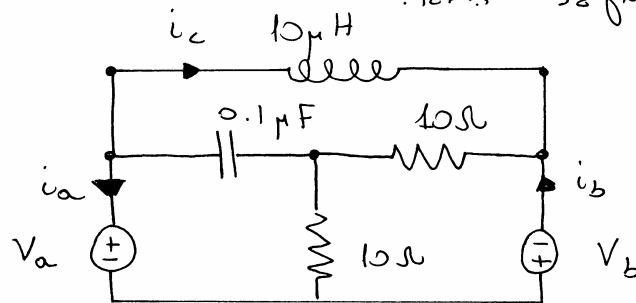
$$C_1 = \frac{1 + \omega^2 R_2^2 C_2^2}{\omega^2 R_2^2 C_2}$$



$$V_a = 50 \sin 10^6 t \text{ [V]}$$

$$V_b = 25 \cos(10^6 t + 90^\circ) \text{ [V]}$$

• $\text{ker } \Sigma f \cong \text{ker } \Sigma f' \oplus \text{ker } \Sigma f''$ 5

