

תרגיל מס. 6.

עפ"י חלומה 302323001

31 בדצמבר 2009

1 שאלה 1

$$\begin{aligned} I_{N1} &= \frac{E_s}{R_2} \\ X_{C \parallel R_2} &= X_C \parallel R_2 \\ &= \frac{R_2 \cdot \frac{1}{i\omega C}}{R_2 + \frac{1}{i\omega C}} \\ &= \frac{R_2}{R_2 \cdot i\omega C + 1} \end{aligned}$$

נעבור לתבינין

$$\begin{aligned} V_{T1} &= I_{N1} \cdot X_{C \parallel R_2} \\ &= \frac{R_s}{R_2 i\omega C + 1} \\ X_{T1} &= X_{C \parallel R_2} + X_L \\ &= \frac{R_2}{R_2 \cdot i\omega C + 1} + i\omega L \\ &= \frac{R_2 (1 - \omega^2 CL) + i\omega L}{R_2 i\omega C + 1} \end{aligned}$$

נעבור לנורטון

$$\begin{aligned} I_{N2} &= \frac{V_{T1}}{X_{C \parallel R_2 + L}} \\ &= \frac{E_s}{R_2 i\omega C + 1} \cdot \frac{R_2 i\omega C + 1}{R_2 (1 - \omega^2 CL) + i\omega L} \\ &= \frac{E_s}{R_2 (1 - \omega^2 CL) + i\omega L} \\ X_{N2} &= X_{C \parallel R_2 + L} \parallel X_{R_1} \\ &= \left(\frac{R_2 (1 - \omega^2 CL) + i\omega L}{R_2 i\omega C + 1} \cdot R_1 \right) \\ &= \left(\frac{R_2 (1 - \omega^2 CL) + i\omega L}{R_2 i\omega C + 1} + R_1 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{R_1 R_2 (1 - \omega^2 CL) + i\omega L R_1}{R_2 (1 - \omega^2 CL) + i\omega L + R_2 R_1 \cdot i\omega C + R_1} \\
&= \frac{R_1 R_2 (1 - \omega^2 CL) + i\omega L R_1}{R_2 (1 - \omega^2 CL) + R_1 + i\omega (L + R_2 R_1 \cdot C)}
\end{aligned}$$

שאלה 2

א 2.1

$$\begin{aligned}
Z &= R + i\omega L \\
I &= \frac{V}{Z} \\
I &= \frac{1 \cdot e^{i \cdot 0}}{(R^2 + \omega^2 L^2) e^{i \tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{R} \right)}} \\
|I| e^{i\theta} &= \frac{1}{(R^2 + \omega^2 L^2)} \cdot e^{-i \tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{R} \right)} \\
|I| &= \frac{1}{(R^2 + \omega^2 L^2)} \\
\theta &= -\tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{R} \right) \\
-\tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{R} \right) &= -78.69^\circ \\
\frac{\omega L}{R} &= 5 \\
\omega &= \frac{5R}{L}
\end{aligned}$$

ב 2.2

$$\begin{aligned}
V_L &= I \cdot X_L \\
&= \frac{1}{(R^2 + (\omega)^2 L^2)} e^{i(-78.69^\circ)} \cdot \omega L e^{i \cdot (90^\circ)} \\
&= \frac{1}{(R^2 + \left(\frac{5R}{L}\right)^2 L^2)} e^{i(-78.69^\circ)} \cdot \left(\frac{5R}{L}\right) L e^{i \cdot (90^\circ)} \\
&= \frac{5}{26R} e^{i(-78.69^\circ)} \cdot e^{i \cdot (90^\circ)} \\
&= \frac{5}{26R} e^{i11.4^\circ}
\end{aligned}$$

שאלה 3

3.1

$$\begin{aligned}
 Z &= R + X_L \parallel X_C \\
 &= R + \left(\frac{1}{X_L} + \frac{1}{X_C} \right)^{-1} \\
 &= R + \left(\frac{1}{i\omega L} + i\omega C \right)^{-1} \\
 &= R + \left(\frac{1 - \omega^2 LC}{i\omega L} \right)^{-1} \\
 &= R + \frac{\overbrace{i\omega L}^{X_L \parallel X_C}}{1 - \omega^2 LC} \\
 &= \frac{i\omega L + (1 - \omega^2 LC) R}{1 - \omega^2 LC} \\
 V &= V_s \cdot \frac{X_L \parallel X_C}{R + X_L \parallel X_C} \\
 &= V_s \frac{\left(\frac{i\omega L}{1 - \omega^2 LC} \right)}{\left(\frac{i\omega L + (1 - \omega^2 LC) R}{1 - \omega^2 LC} \right)} \\
 &= \left(\frac{i\omega L}{1 - \omega^2 LC} \right) \left(\frac{1 - \omega^2 LC}{i\omega L + (1 - \omega^2 LC) R} \right) \\
 &= \frac{i\omega L}{i\omega L + (1 - \omega^2 LC) R} \\
 |V| &= \frac{\omega L}{\sqrt{\omega^2 L^2 + (1 - \omega^2 LC)^2 R^2}} \\
 &= \frac{\omega}{\sqrt{4 - 3\omega^2 + \omega^4}} \\
 \angle V &= \tan^{-1} \left(\frac{2}{\omega} - \omega \right) \\
 V(t) &= \frac{\omega}{\sqrt{4 - 3\omega^2 + \omega^4}} \cos(\omega t + \angle V)
 \end{aligned}$$

3.2

$$H_{max} = \frac{H(j\omega)}{H(j\omega_0)} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

כדי למצא את ω_0 צריך הפאזור בין המקור לזרם הנכנס יהיה 0.
כאן זה קורה כאשר אדמיטנס מקבל מינימום כלומר

$$1 - \omega_0^2 LC = 0$$

$$\begin{aligned}
H(j\omega_0) &= \frac{V(j\omega_0)}{V_S(j\omega_0)} = \frac{1+0j}{1+0j} = 1 = H_{max} \\
H(j\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{|V|}{|V_s|} = |V| \\
\frac{1}{2} &= \frac{\omega^2}{4+\omega^4-3\omega^2} \\
\omega^4-5\omega^2+4 &= 0 \\
\omega_{1,2}^2 &= \frac{5\pm 3}{2} \\
\omega_{1,2}^2 &= 4 \\
\omega_{3,4}^2 &= 1 \\
\omega_{1,2} &= \pm 2 \\
\omega_{3,4} &= \pm 1
\end{aligned}$$

$$\omega > 0 \Rightarrow \omega_1 = 2, \omega_2 = 1 \Rightarrow \Delta\omega = 1$$

א 3.3

$$H=\frac{|V|}{\underbrace{\left(|V_s|\right)}_1}=|V|$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial |V|}{\partial \omega} &= \frac{\omega \left(-6\omega + 4\omega^4\right)}{2 \left(4 - 3\omega^2 + \omega^4\right)^{3/2}} + \frac{1}{\left(4 - 3\omega^2 + \omega^4\right)^{3/2}} \\
0 &= \frac{4 - \omega^4}{\left(4 - 3\omega^2 + \omega^4\right)^{3/2}} \\
\omega &= \sqrt{2}
\end{aligned}$$

שאלה 4 4

$$\begin{aligned}
Z &= 1+i\omega + \left(\frac{1}{i\omega} \parallel 1\right) \\
&= 1+i\omega + \frac{1 \cdot \frac{1}{i\omega}}{1+\frac{1}{i\omega}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 + i\omega + \frac{1}{1 + i\omega} \\
&= \frac{1 + (1 + i\omega)^2}{1 + i\omega} \\
&= \frac{2 + 2i\omega - \omega^2}{1 + i\omega} \cdot \frac{1 - i\omega}{1 - i\omega} \\
&= \frac{2 - 2i\omega + 2\omega^2 - \omega^2 + i\omega^3}{1 + \omega^2} \\
&= \frac{2 + \omega^2 + i\omega^3}{1 + \omega^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
|Z| &= \frac{\sqrt{(2 + \omega^2)^2 + \omega^6}}{1 + \omega^2} \\
\angle Z &= \tan^{-1} \left(\frac{\omega^3}{2 + \omega^2} \right)
\end{aligned}$$

ב 4.1

$$\begin{aligned}
\omega &= 2 \\
|V| &= 10 \\
\angle V &= 0 \\
|Z| &= 2 \\
\angle Z &= 53.13^\circ
\end{aligned}$$

אזי

$$\begin{aligned}
I &= \frac{V}{Z} \\
&= \frac{10e^0}{2e^{i53.13^\circ}} \\
&= 5e^{-i53.13^\circ}
\end{aligned}$$

ג 4.2

מכיוון שהכל ליניארי אנחנו פשוט מאוד מחשבים כל רכיב בנפרד ומסכמים:

$$\begin{aligned}
V &= 1 \\
\omega &= 0 \\
|V| &= 0 \\
\angle V &= 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|Z| &= \frac{2}{1} \\ \angle Z &= \tan^{-1}\left(\frac{8}{6}\right) = 0\end{aligned}$$

$$V = IZ = 1 \cdot 2 = 2\angle 0$$

$$\begin{aligned}V &= \cos t \\ \omega &= 1 \\ |V| &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|Z| &= \frac{\sqrt{10}}{2} \\ \angle Z &= \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = 18.43^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V &= IZ = 1\angle 0 \cdot \frac{\sqrt{10}}{2}\angle 18.43 \\ &= \frac{\sqrt{10}}{2}\angle 18.43\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\omega &= 2 \\ |I| &= 1 \\ |Z| &= 2 \\ \angle Z &= 53.1^\circ \\ V &= |I| \angle I \cdot 2\angle 53.1^\circ \\ &= 2\cos(2t + 53.1)\end{aligned}$$

¶¶

$$V = 2 + \frac{\sqrt{10}}{2} \cos(t + 18.43^\circ) + 2 \cos(2t - 53.13^\circ)$$

5 שאלה 5

א 5.1

נרשום את המתחים בצורה יותר נוחה:

$$\begin{aligned} V_a &= 10\angle 60^\circ \\ V_b &= 5\angle -30^\circ \end{aligned}$$

נשתמש במחלק מתח כדי למצא את Z_n :

$$\begin{aligned} V_a &= V_b + V_n \\ V_b &= V_a \cdot \frac{Z_c}{Z_c + Z_n} \\ 5\angle -30^\circ &= (10\angle 60^\circ) \cdot \frac{-10j}{-10j + Z_n} \\ (5\angle -30^\circ)(10\angle -90^\circ + Z_n) &= (10\angle 60^\circ) \cdot (10\angle -90^\circ) \\ (50\angle -120^\circ) + Z_n(5\angle -30^\circ) &= (10\angle 60^\circ)(10\angle -90^\circ) \\ Z_n &= \frac{(10\angle 60^\circ)(10\angle -90^\circ) - (50\angle -120^\circ)}{(5\angle -30^\circ)} \\ &= \frac{(100\angle -30^\circ)}{(5\angle -30^\circ)} - \frac{(50\angle -120^\circ)}{(5\angle -30^\circ)} \\ &= 20\angle 0^\circ - 10\angle -90^\circ \\ &= \sqrt{500}\angle 26.5^\circ \end{aligned}$$

ב 5.2

$$\begin{aligned} I &= I_c \\ &= \frac{5\angle -30^\circ}{10\angle -90^\circ} \\ &= 0.5\angle 60^\circ \\ V_n &= V_a - V_b \\ &= 10\angle 60^\circ - 5\angle -30^\circ \\ &= 0.6698 + 11.16i \\ &= 11.18\angle 86.56^\circ \\ P_{av} &= \frac{1}{2} |V| |I| \cos(\angle V - \angle I) \\ &= \frac{1}{2} (11.18) (0.5) \cos(86.56^\circ - 60^\circ) \\ &= 2.5\text{W} \end{aligned}$$