
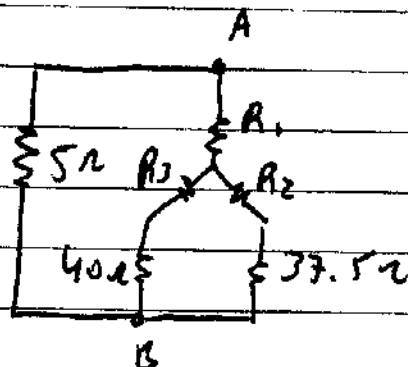




① ②

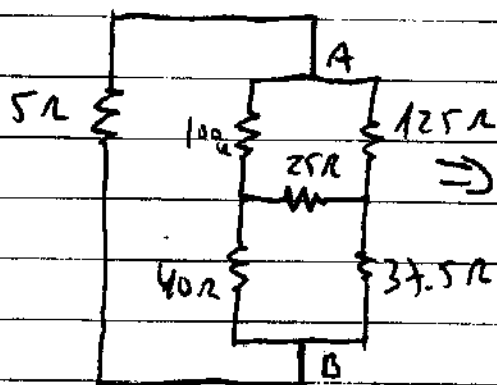


$$R_1 = \frac{100 \times 125}{250} = 50 \Omega$$

$$R_2 = \frac{25 \times 25}{250} = 12.5 \Omega$$
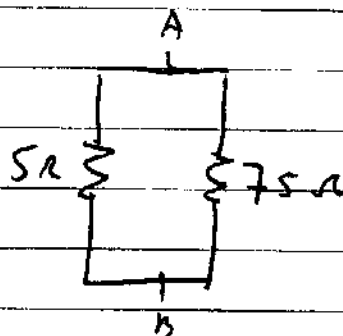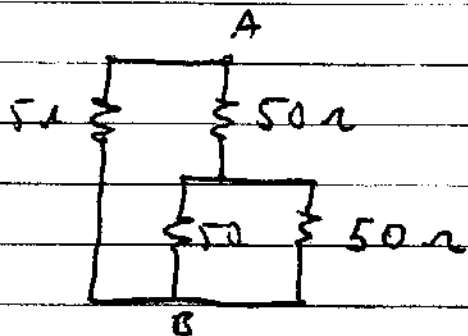
$$R_3 = \frac{100 \times 25}{250} = 10 \Omega$$




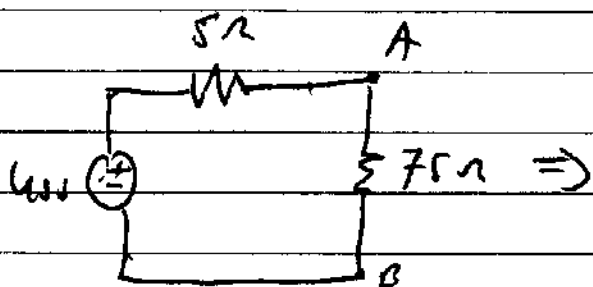
$$R_{AB} = 5 \parallel 75 = \frac{5 \cdot 75}{80} = 4.6875 \Omega$$





$$I = \frac{40}{80} = \frac{1}{2} A$$

$$40 \cdot I = 40 \cdot \frac{1}{2} = 20 W = P$$

②

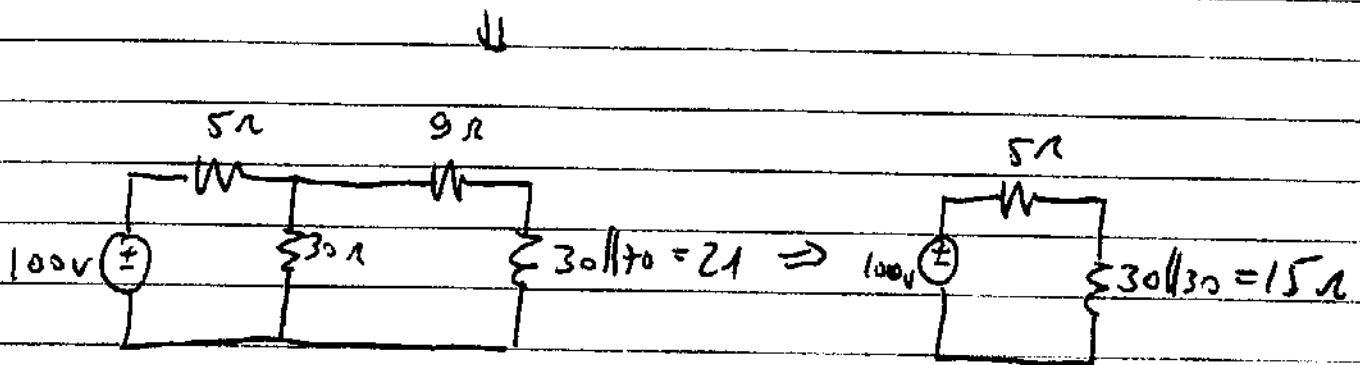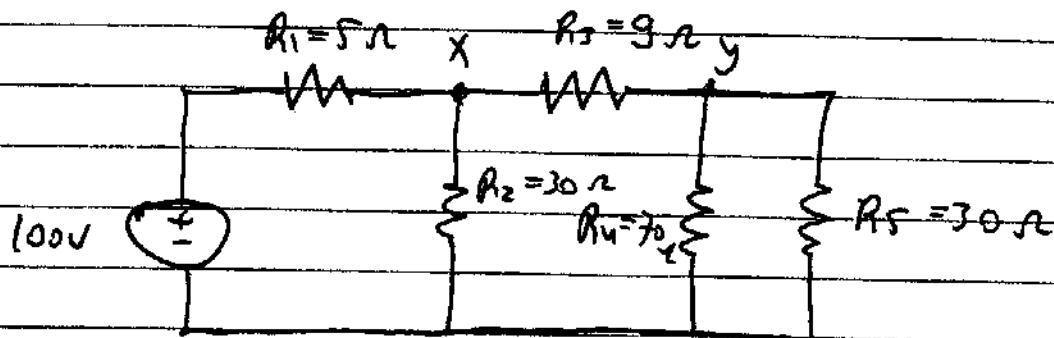

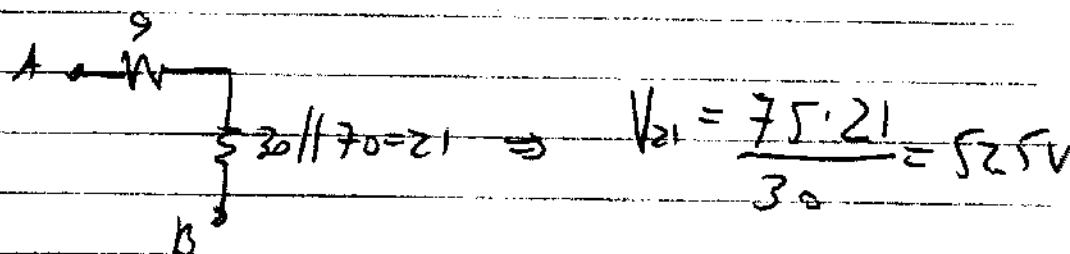
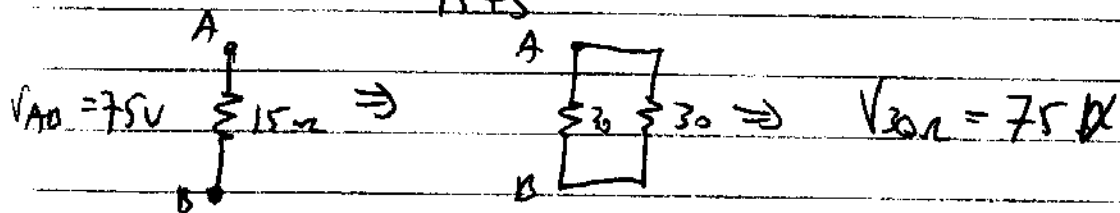
$$V_{15\Omega} = \frac{100 \cdot 15}{15 + 5} = 75V$$



$$V_{21} = V_{70\Omega} = V_{30\Omega} = 52.5V \Rightarrow P_{R5} = \frac{(52.5)^2}{30} = 91.875W$$


$$V_{xy} = V_{R3} = \frac{75 \cdot 9}{30} = 22.5V$$
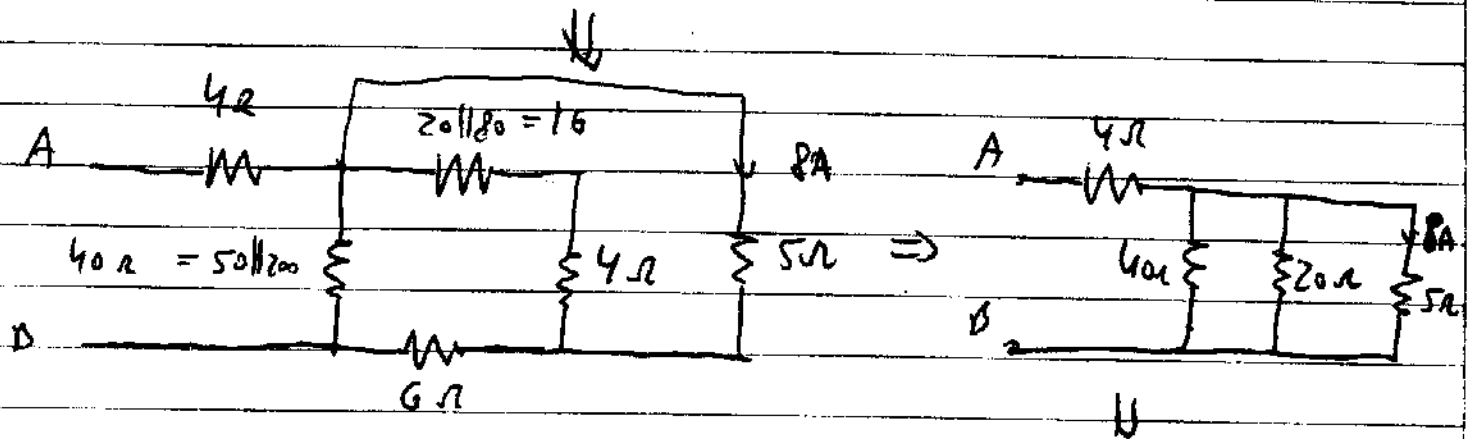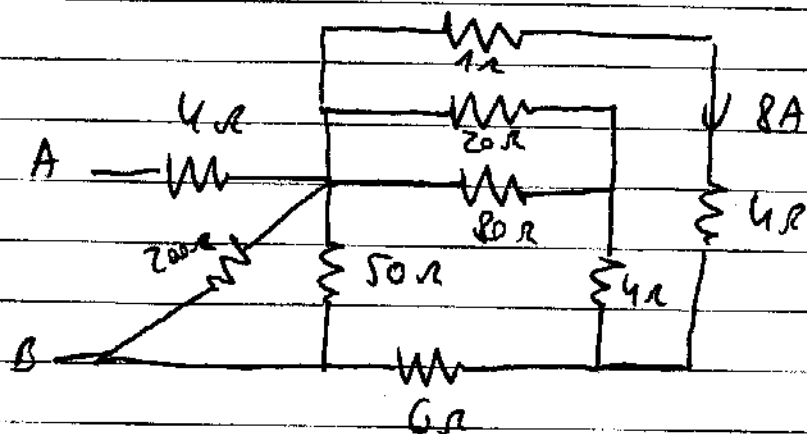
$$P_{xy} = P_{R3} = \frac{V_{R3}^2}{R3} = \frac{(22.5)^2}{9} = 56.25W$$




$$R_{AB} = 4 + 40 \parallel 20 \parallel 5 = 4 + 40 \parallel 4 = 7.363 \Omega$$
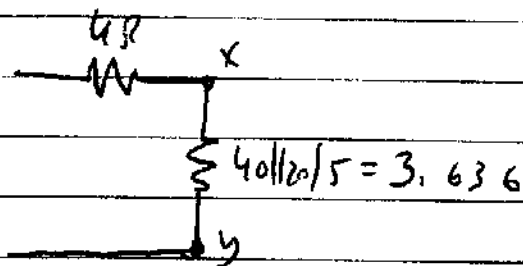
$$V_{x2} = V_{5\Omega} = V_{20\Omega} = V_{40\Omega} = 8.5 = 40V \quad (2)$$


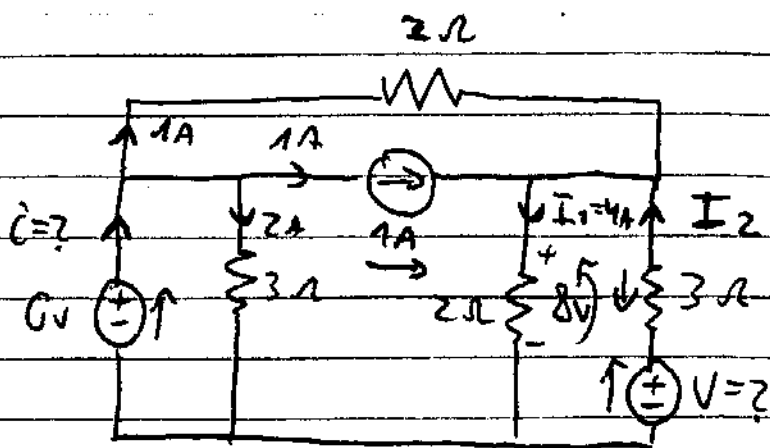
$$I = \frac{V_{xy}}{R_{AB}} = 11A \Rightarrow V_{4\Omega} + V_{x2} = V_{AB} = 11 \cdot 4 + 40 = 84V //$$



$$KVL: 6 + V_{1\Omega} = 8 \Rightarrow V_{1\Omega} = 2V = V_{2\Omega}$$

$$\frac{V_{2\Omega}}{2} = I_{2\Omega} = \frac{2}{2} = 1A$$

$$\frac{V_{3\Omega}}{3\Omega} = I_{3\Omega} = \frac{6}{3} = 2A$$

$$I = 1 + 2 + 1 = 4A //$$

$$\frac{V_{2\Omega}}{2\Omega} = I = \frac{8}{2} = 4A$$

$$I_2 + 1 + 1 = 4A \Rightarrow I_2 = 2A$$

$$V_{3\Omega} = 3 \cdot 2 = 6V$$

$$V - 6 - 8V \Rightarrow V = 14V$$

$$V \cdot I = P = -14 \cdot 2 = -28W$$


$$P_{6V} = -6 \cdot 4 = -24W$$

$$P_{1A} = 1 \cdot 2 = -2W$$

⑥

$$P_{R1} = 24W$$
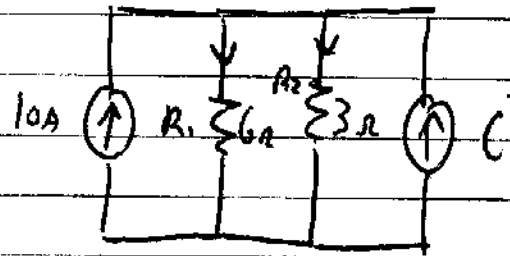
$$P_{R1} \cdot R_1 = V^2 = 24 \cdot 6 \Rightarrow V = 12V$$



$$\frac{12}{3} + \frac{12}{6} = i + 10 \Rightarrow 4 + 2 = i + 10 \Rightarrow i = -4A //$$